



ejercicios resueltos con Teoremas de Thevenin y Norton

circuitos electricos I (Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca)




Escanea para abrir en Studocu



THEVENIN Y NORTON

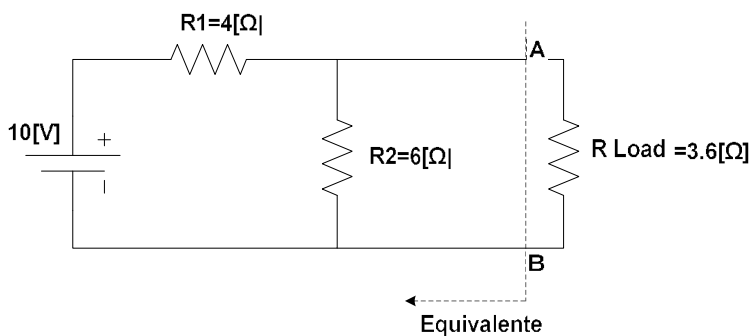
1. Problema

Encuentre el equivalente de Thevenin del circuito en los terminales a y b, y encuentre la corriente I_L como el voltaje V_L




Solución:

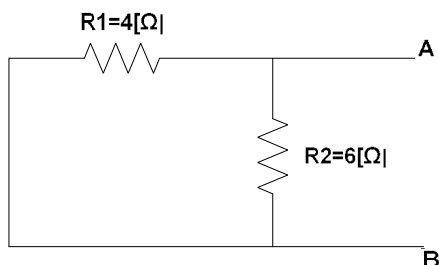Quitar la carga R_L y anular la fuente de energía




$$R_{TH} = R1 // R2 = \frac{R1R2}{R1 + R2} = \frac{4 \cdot 6}{4 + 6} = \frac{24}{10} = 2.4\Omega$$

Calcular voltaje Thevenin

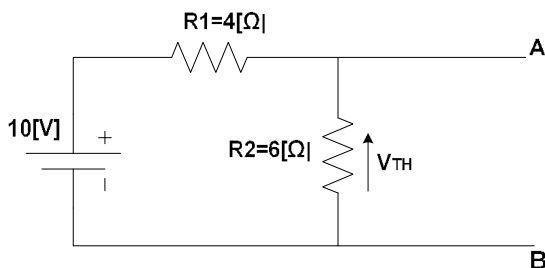

$$V_{TH} = 10 \frac{6}{6 + 4} = 6V$$

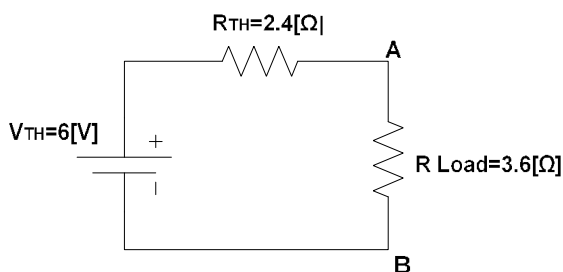


$$i_L = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} = \frac{6}{2.4 + 3.6} = \frac{6}{6} = 1[A]$$

$$V_L = i_L \cdot R_L = 1 \cdot 3.6 = 3.6[V]$$

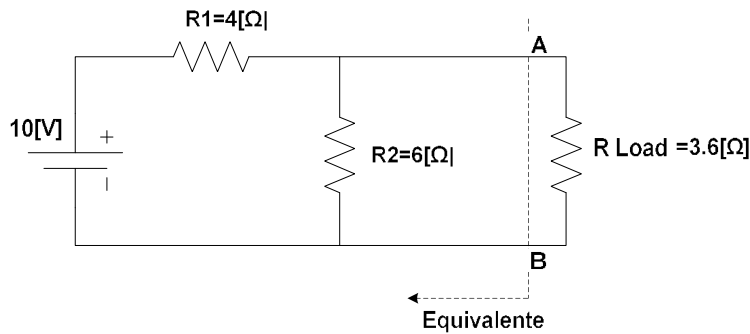
2. Problema

Calcule la corriente i_L por medio del teorema de Norton.



Solución:

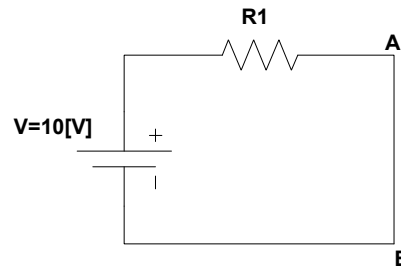
Encuentre I_N . Haga un corto entre las terminales A-B, que cortocircuite R1 y R2 en paralelo.



La única resistencia del circuito es R1 en serie con la fuente V


$$I_N = \frac{V}{R_1} = \frac{10}{4} = 2.5[A]$$

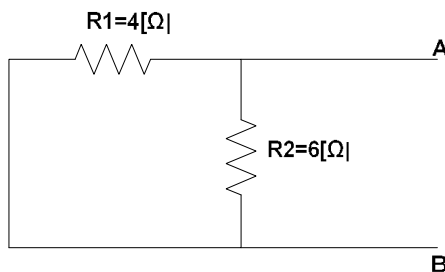Encuentre R_N . Abra los terminales A-B y póngase V en cortocircuito. R1 y R2 están en paralelo, así que:




$$R_N = \frac{4 \cdot 6}{4 + 6} = \frac{24}{10} = 2.4[\Omega]$$

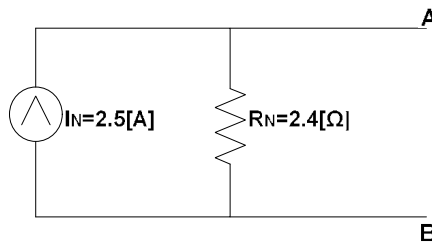Note que R_N es igual a R_{TH} . La flecha en la fuente de corriente muestra la dirección convencional de la corriente de la terminal A hacia la terminal B, como el circuito original.



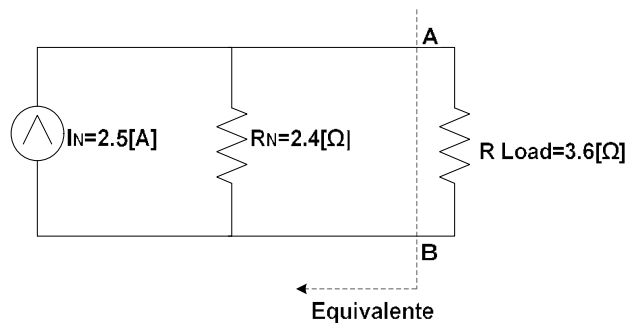Encuentre I_L . Reconecte R_L a los terminales A-B. La fuente aún produce 2.5 [A], pero la corriente entre las dos ramas R_N y R_L .




$$I_L = \frac{R_N}{R_N + R_L} I_N = \frac{2.4}{2.4 + 3.6} \cdot 2.5 = \frac{2.4}{6} \cdot 2.5 = 1 [A]$$

$$V_L = I_L \cdot R_L = 1 [A] \cdot 3.6 [\Omega] = 3.6 [V]$$

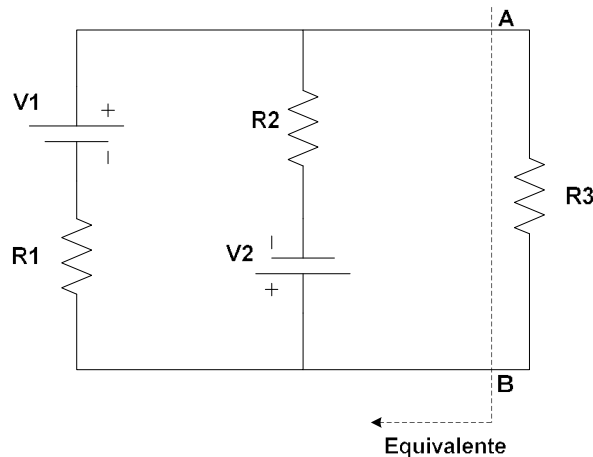
3. Problema

Hallar la corriente que circula por la resistencia R_3 , empleando el teorema de Thevenin.




Solución:

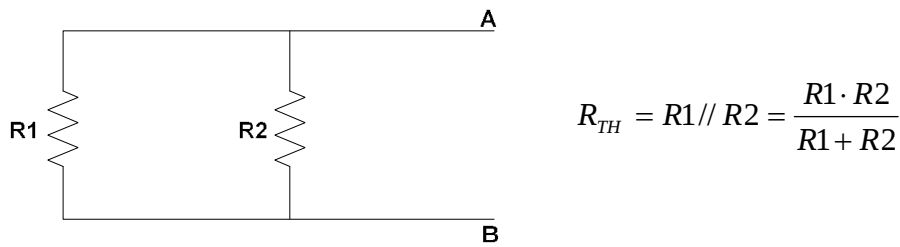1° anular las fuentes de energía y quitar la carga R3




2° buscar voltaje Thevenin

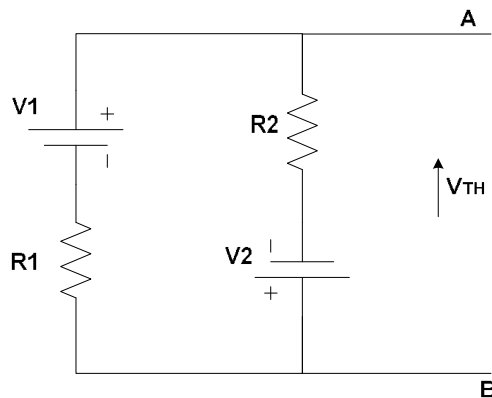

$$V_{TH} = V1 \frac{R2}{R1 + R2} - V2 \frac{R1}{R1 + R2} = \frac{V1 \cdot R2 - V2 \cdot R1}{R1 \cdot R2}$$

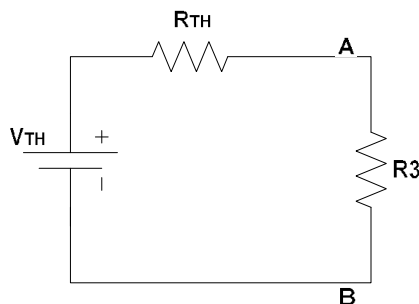
3° Cálculo de la intensidad que circula por R3



$$i_3 = \frac{\frac{V1 \cdot R2 - V2 \cdot R1}{R1 \cdot R2}}{\frac{R1 \cdot R2}{R1 + R2} + R3} = \frac{V1 \cdot R2 - V2 \cdot R1}{R1 \cdot R2 + R3 \cdot R1 + R2 \cdot R3}$$

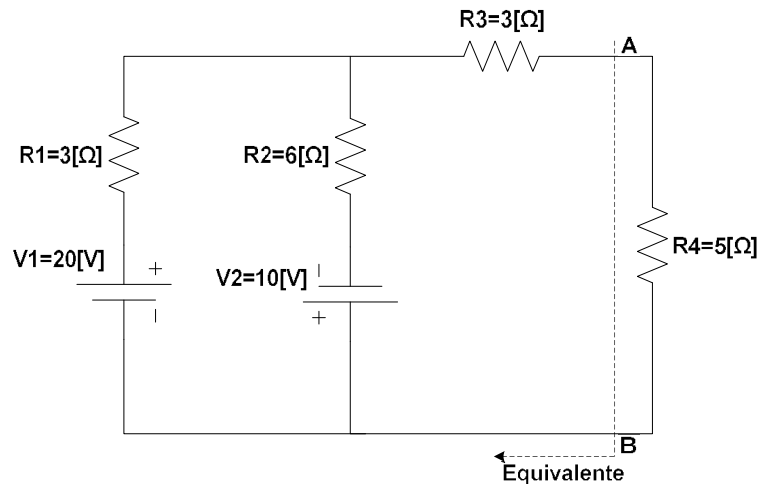
4. Problema:

Calcula la intensidad I que pasará por la resistencia 5Ω utilizando Thevenin y Norton.




Solución:

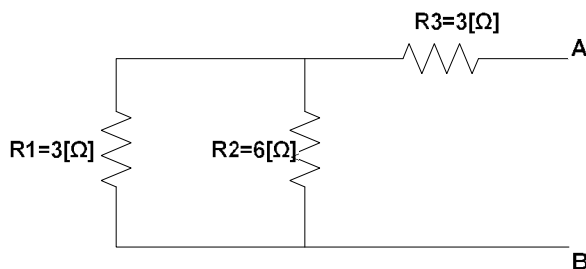1° anular las fuentes de energía y quitar la carga de 5Ω




$$R_{TH} = 3 // 6 + 3 = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} + 3 = \frac{18}{9} + 3 = 2 + 3 = 5[\Omega]$$

2° buscar voltaje Thevenin

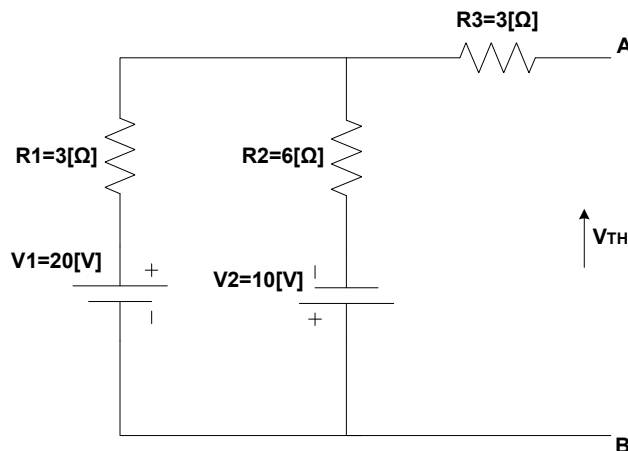



$$V_{TH} = 20 \cdot \frac{6}{3+6} - 10 \cdot \frac{3}{3+6} = \frac{120}{9} - \frac{30}{9} = 10[V]$$

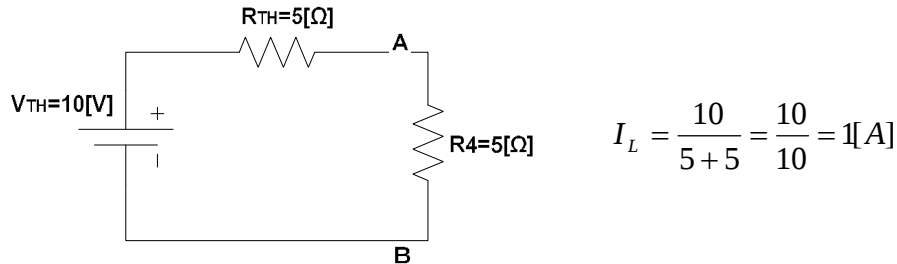3° cálculo de la intensidad que circula por $R=5\Omega$



4° teorema Norton

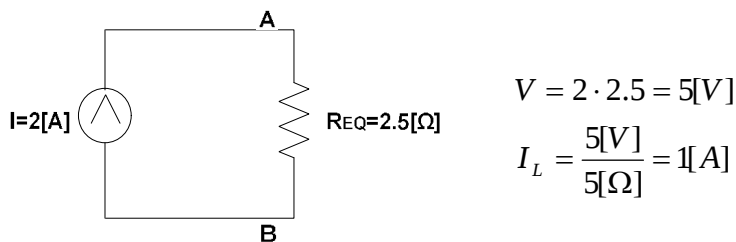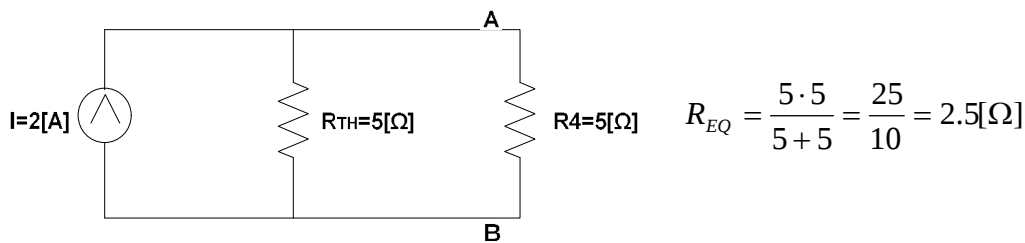
$$I_N = \frac{V_{TH}}{R_{TH}} = \frac{10}{5} = 2[A] \quad y \quad R_{TH} = R_N = 5[\Omega]$$





5. Problema


Teorema de Thevenin

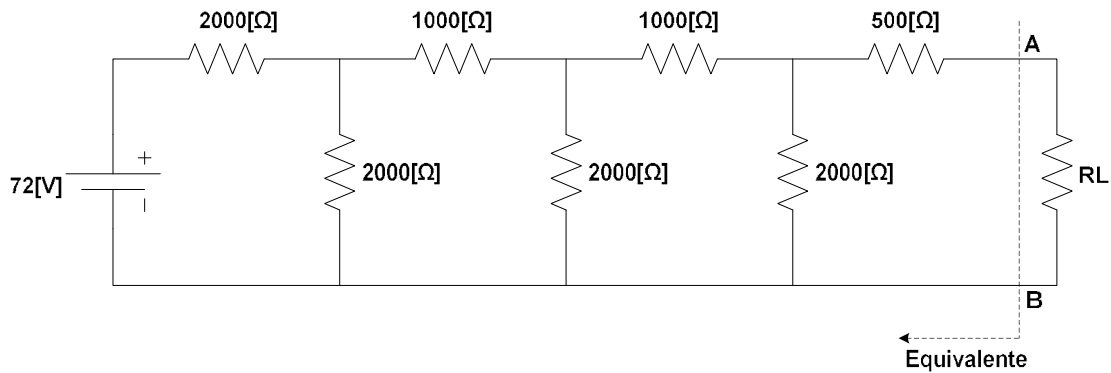

Calcular I_L cuando $R_L = 1.5 \text{ [K}\Omega\text{]}$
 $R_L = 3 \text{ [K}\Omega\text{]}$
 $R_L = 4.5 \text{ [K}\Omega\text{]}$

Solución:

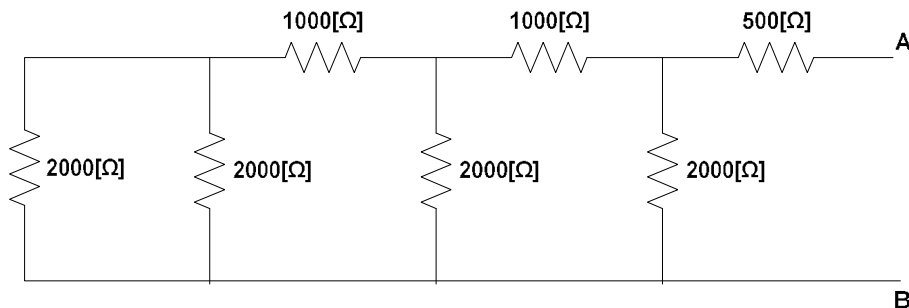1° anular las fuentes de energía y quitar la carga R_L



$$R_{TH} = ((2K\Omega / 2K\Omega + 1K\Omega) // 2K\Omega + 1K\Omega) // 2K\Omega + 0.5K\Omega$$

$$R_{TH} = ((1K\Omega + 1K\Omega) // 2K\Omega + 1K\Omega) // 2K\Omega + 0.5K\Omega$$

$$R_{TH} = (2K\Omega // 2K\Omega + 1K\Omega) // 2K\Omega + 0.5K\Omega$$


$$R_{TH} = (1K\Omega + 1K\Omega) // 2K\Omega + 0.5K\Omega$$

$$R_{TH} = 2K\Omega // 2K\Omega + 0.5K\Omega$$

$$R_{TH} = 1K\Omega + 0.5K\Omega$$

$$R_{TH} = 1.5K\Omega$$

2° buscar voltaje Thevenin

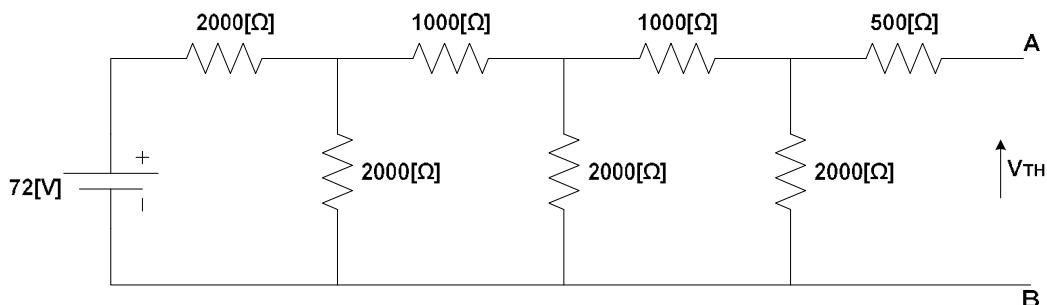



$$V_{TH} = V_a \cdot \frac{2}{2+1} = V_a \cdot \frac{2}{3}$$

$$V_a = V_b \cdot \frac{2//3}{2//3+1} = V_b \cdot \frac{\frac{6}{5}}{\frac{6}{5}+1} = V_b \cdot \frac{\frac{6}{5}}{\frac{11}{5}} = V_b \cdot \frac{6}{11}$$

$$V_b = 72 \cdot \frac{((2+1)//2+1)//2}{((2+1)//2+1//2+2)} = 72 \cdot \frac{(3//2+1)//2}{(3//2+1)//2+2} = 72 \cdot \frac{(\frac{6}{5}+1)//2}{(\frac{6}{5}+1)//2+2} =$$


$$72 \cdot \frac{\frac{11}{5} // 2}{\frac{11}{5} // 2 + 2} = 72 \cdot \frac{\frac{22}{11}}{\frac{22}{11} + 2} = 72 \cdot \frac{\frac{22}{11}}{\frac{24}{11}} = 72 \cdot \frac{22}{24} = \frac{99}{2}$$

Entonces:

$$V_a = V_b \cdot \frac{6}{11} = \frac{99}{2} \cdot \frac{6}{11} = \frac{27}{1}$$

$$V_{TH} = V_a \cdot \frac{2}{3} = \frac{27}{1} \cdot \frac{2}{3} = 9[V] \quad \Rightarrow \quad V_{TH}=9[V]$$

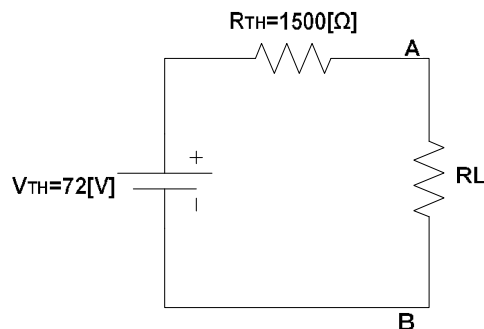3º unir la carga al circuito equivalente conseguido



a) $R_L=1.5[K\Omega]$

$$I_L = \frac{9}{1.5+1.5} = 3[mA]$$

b) $R_L=3[K\Omega]$

$$I_L = \frac{9}{1.5+3} = 2[mA]$$


c) $R_L=4.5[K\Omega]$

$$I_L = \frac{9}{1.5+4.5} = 1.5[mA]$$



6. Problema

Teorema de Norton

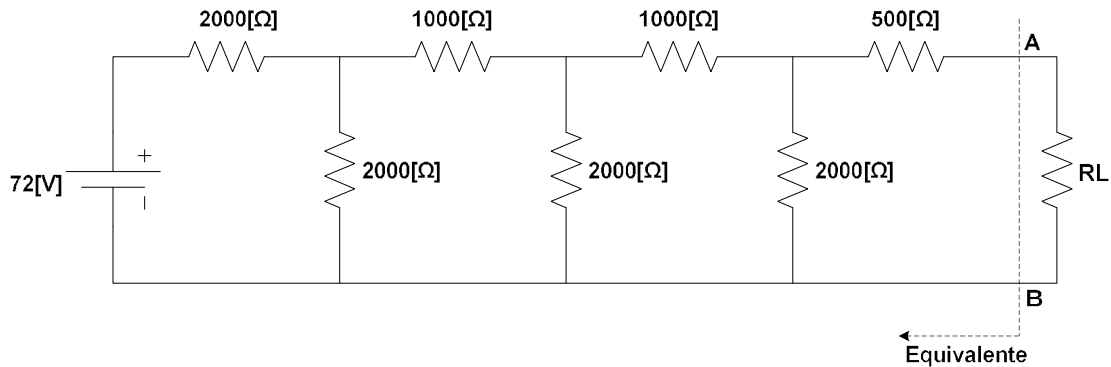

Calcular I_L cuando $R_L = 1.5 [K\Omega]$
 $R_L = 3 [K\Omega]$
 $R_L = 4.5 [K\Omega]$

Solución:

1° y 2° Todo el proceso es el mismo que el anterior, así que volveremos anotar los datos finales:


$$R_{TH} = 1.5 [K\Omega]$$

$$V_{TH} = 9 [V]$$


3° Encontrar la corriente Norton

$$I_N = \frac{V_{TH}}{R_{TH}} = \frac{9}{1.5 K\Omega} = 6 [mA]$$

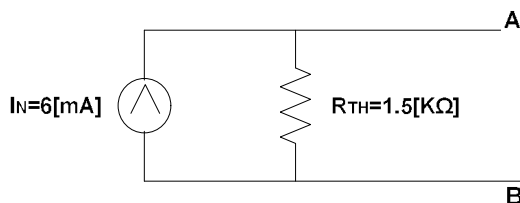
4° Unir la carga al circuito equivalente conseguido



a) $R_L = 1.5 [K\Omega]$

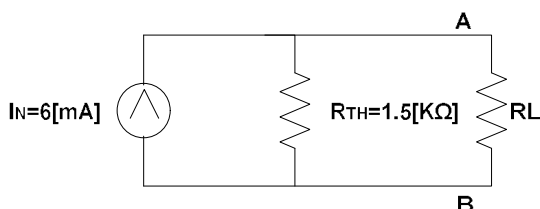

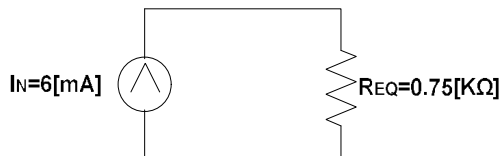
$$R_{EQ} = \frac{1.5 \cdot 1.5}{1.5 + 1.5} = \frac{2.25}{3} = 0.75 [K\Omega]$$




$$V = 6 \cdot 0.75 = 4.5[V]$$

$$I_L = \frac{4.5}{1.5} = 3[mA]$$

b) $R_L = 3[K\Omega]$

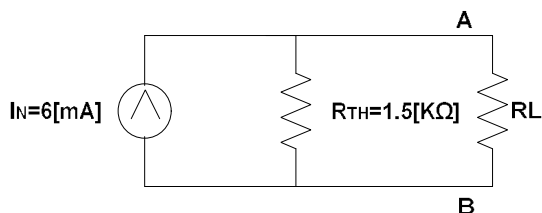

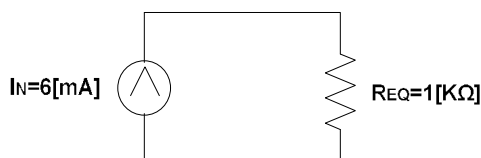
$$R_{EQ} = \frac{1.5 \cdot 3}{1.5 + 3} = \frac{4.5}{4.5} = 1[K\Omega]$$




$$V = 6 \cdot 1 = 6[V]$$

$$I_L = \frac{6}{3} = 2[mA]$$

c) $R_L = 4.5[K\Omega]$

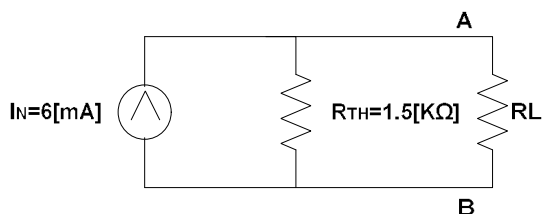
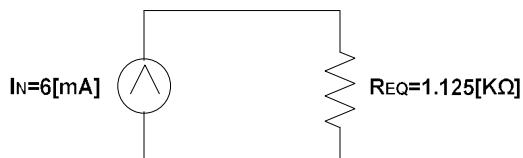
$$R_{EQ} = \frac{1.5 \cdot 4.5}{1.5 + 4.5} = \frac{6.75}{6} = 1.125[K\Omega]$$




$$V = 6 \cdot 1.125 = 6.75[V]$$


$$I_L = \frac{6.75}{4.5} = 1.5[mA]$$

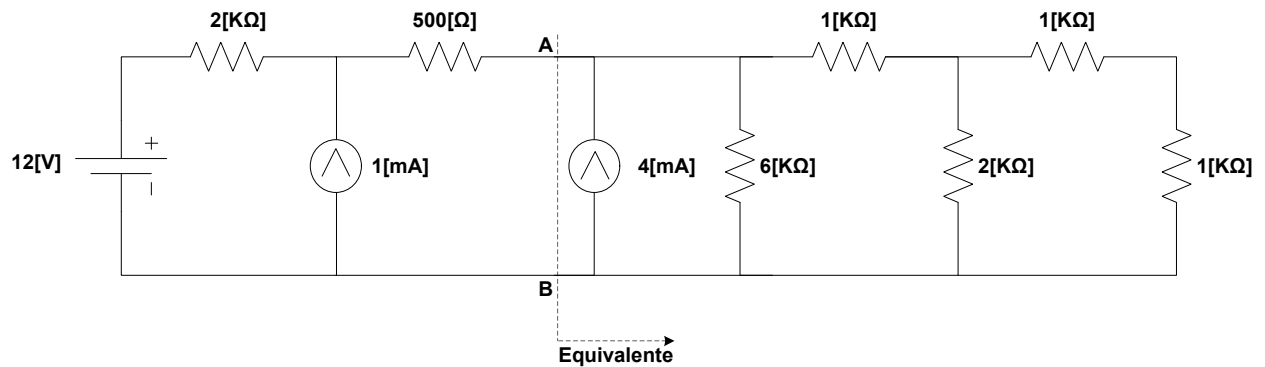7. Problema

Encontrar el equivalente de Thevenin del circuito a la derecha de la línea



Solución:

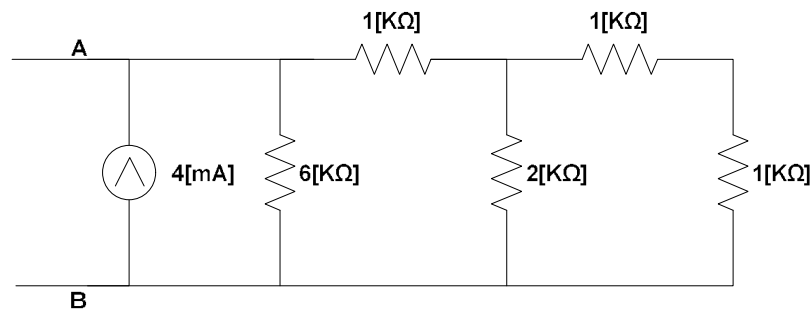

$$R_{TH} = ((1K\Omega + 1K\Omega) // 2K\Omega + 1K\Omega) // 6K\Omega$$


$$R_{TH} = (2K\Omega // 2K\Omega + 1K\Omega) // 6K\Omega$$

$$R_{TH} = (1K\Omega + 1K\Omega) // 6K\Omega$$


$$R_{TH} = 2K\Omega // 6K\Omega$$

$$R_{TH} = 1.5K\Omega$$

Es una disposición Norton

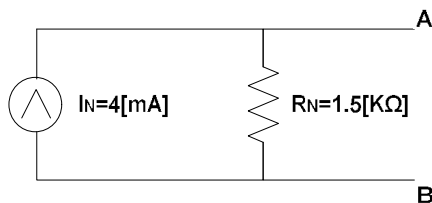

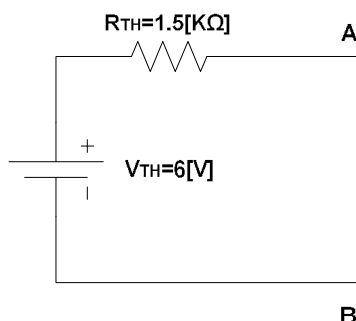Entonces el equivalente de Thevenin será:




$$R_{TH} = R_N = 1.5[K\Omega]$$

$$V_{TH} = I_N \times R_{TH} = 4[mA] \times 1.5[K\Omega] = 6[V]$$

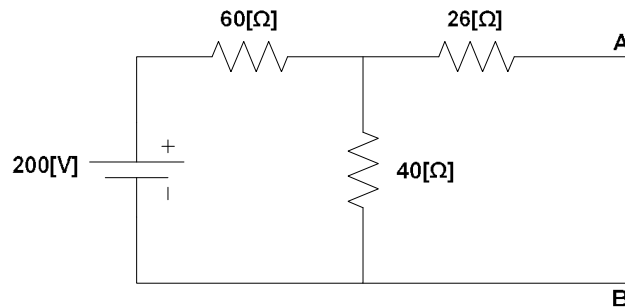
8. Problema

Colocar el equivalente Thevenin y de Norton del siguiente circuito



Solución:

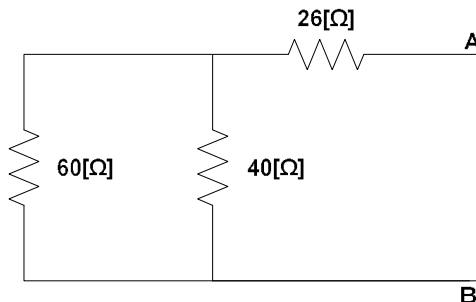
- a. Calculamos la resistencia R_{TH} y R_N ($R_{TH}=R_N$)
Para ello, cortocircuitamos todas las fuentes:



$$R_{TH} = 60 // 40 + 26 = \frac{60 \cdot 40}{60 + 40} + 26$$


$$= \frac{2400}{100} + 26 = 50[\Omega]$$

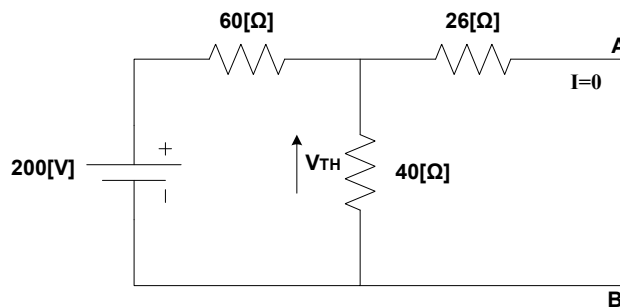- b. Voltaje Thevenin, calculamos en circuito alto y eso implica resolver y ver que voltaje hay en $R=40\Omega$




$$V_{TH} = 200 \cdot \frac{40}{40 + 60} = 200 \cdot \frac{40}{100} = 80[V]$$

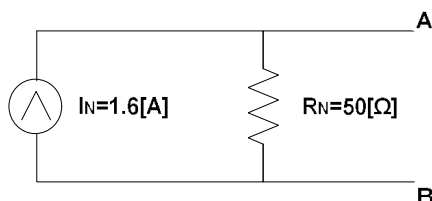- c. I_N es $\frac{V_{TH}}{R_{TH}} = \frac{80[V]}{50[\Omega]} = 1.6[A]$



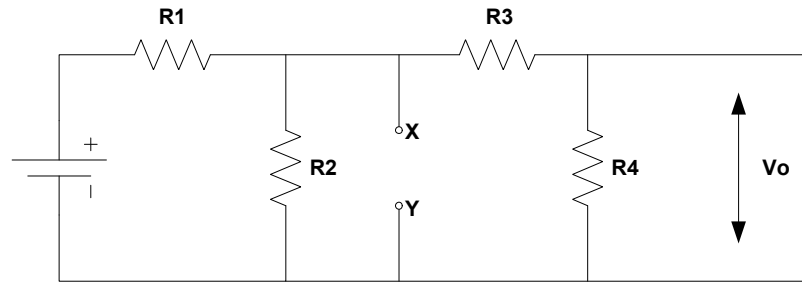9. Problema

Calcule V_o por el teorema de Thevenin entre los puntos x-y




Solución:

1° Desconectamos lo que tenemos a la derecha de los puntos x e y (es decir, estamos suponiendo que las resistencias R_3 y R_4 , las hemos desconectado físicamente del circuito original)

$$V_{TH} = V \frac{R_2}{R_2 + R_1}$$

2° Resistencia equivalente Thevenin

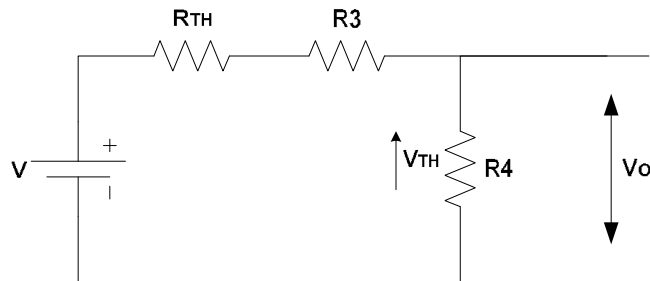
$$R_{TH} = R_1 // R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



$$V_o = V_{TH} \frac{R_4}{R_{TH} + R_3 + R_4} = V \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_4}{\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} + R_3 + R_4}$$

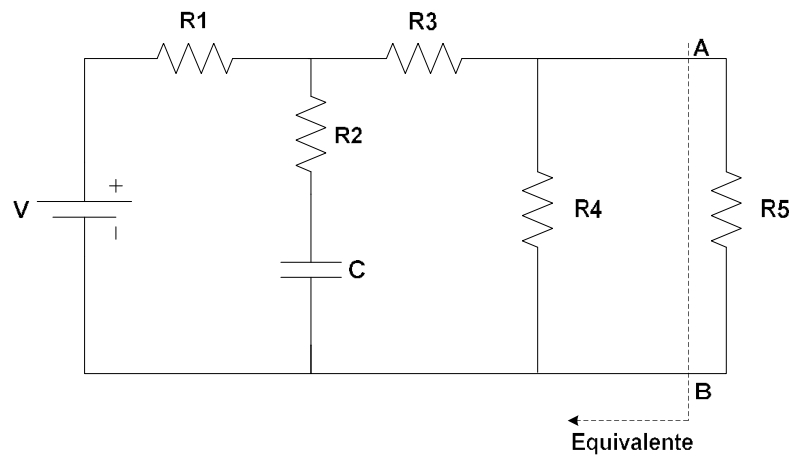
10. Problema

Determine el equivalente de Thevenin del circuito a la izquierda de los terminales A y B.




Solución:

Estado estacionario

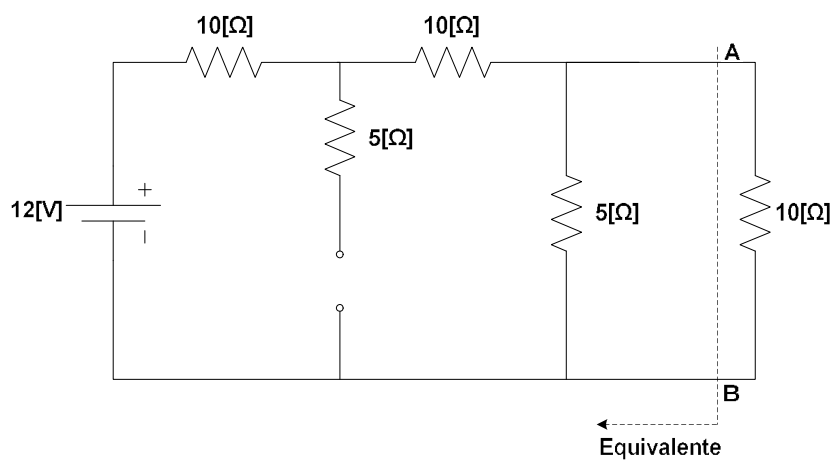


$$R_{EQ} = 10 + 10 = 20[\Omega]$$

Entonces, el circuito resulta:

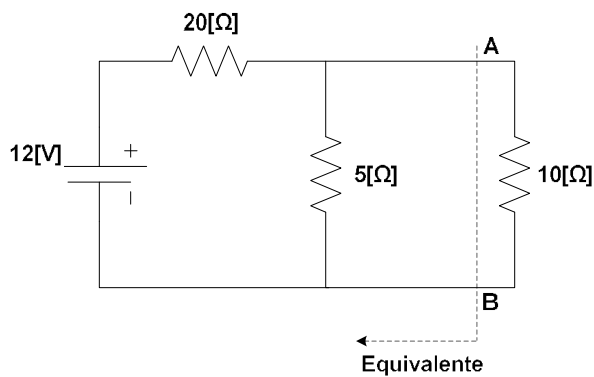


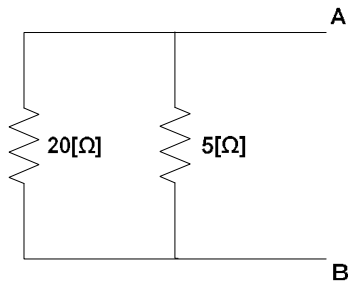Quitar la carga de $10[\Omega]$ y anular la fuente de energía




$$R_{TH} = 20 // 5 = \frac{20 \cdot 5}{20 + 5} = \frac{100}{25} = 4[\Omega]$$

Calcular el voltaje Thevenin:

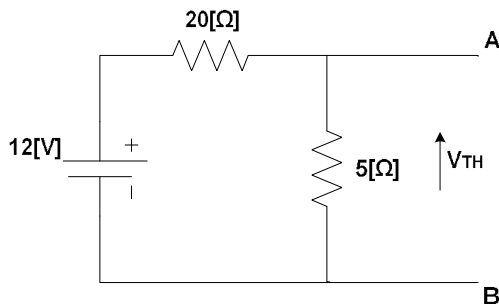


$$V_{TH} = 12 \cdot \frac{5}{20 + 5} = \frac{60}{25} = 2.4[V]$$

Entonces el equivalente Thevenin es:

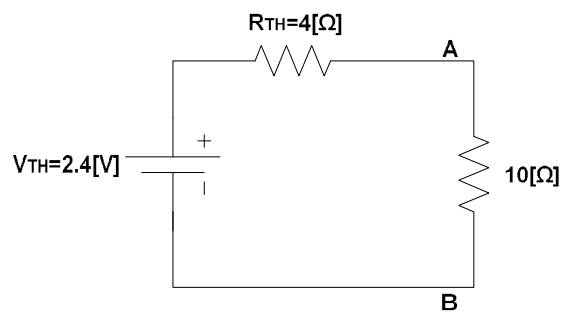

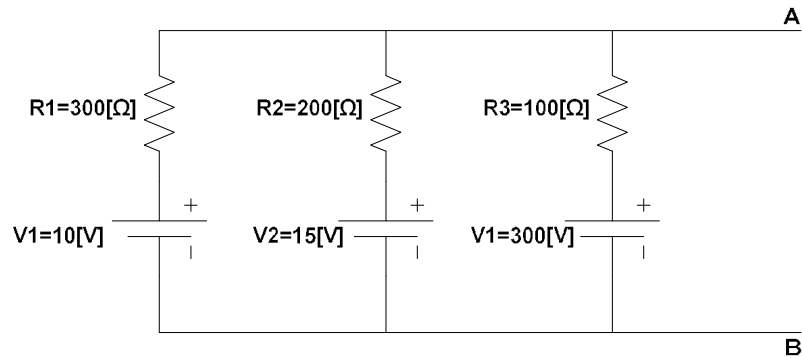
11. Problema

Determinar los equivalentes Thevenin y Norton de la red de los terminales A-B




Solución:

1° anular las fuentes de energía

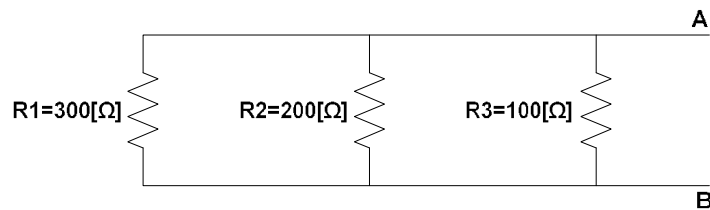


$$R_{TH} = R1 // R2 // R3 = 300 // 200 // 100 = \frac{300 \cdot 200}{300 + 200} // 100 = \frac{60000}{500} // 100 = 120 // 100 = \frac{120 \cdot 100}{120 + 100} = \frac{12000}{220} = \frac{600}{11} = 54.54 [\Omega]$$

2° buscar voltaje Thevenin

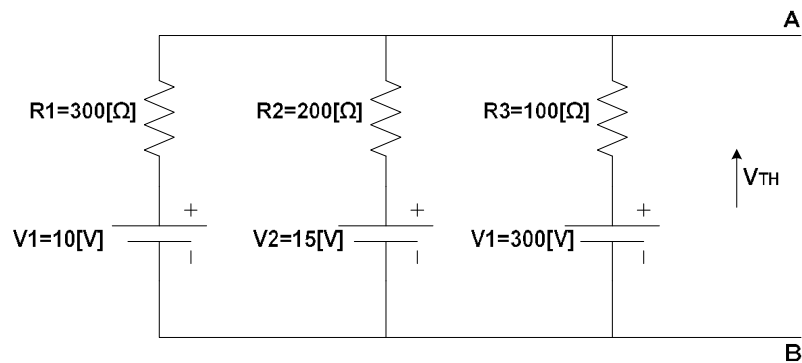


$$\begin{aligned}
 V_{TH} &= -V_1 \frac{R_2 // R_3}{R_2 // R_3 + R_1} + V_2 \frac{R_1 // R_3}{R_1 // R_3 + R_2} + V_3 \frac{R_1 // R_2}{R_1 // R_2 + R_3} = \\
 &= -10 \frac{200 // 100}{200 // 100 + 300} + 15 \frac{300 // 100}{300 // 100 + 200} + 30 \frac{300 // 200}{300 // 200 + 100} = \\
 &= -10 \frac{200/3}{200/3 + 300} + 15 \frac{75}{75 + 200} + 30 \frac{120}{120 + 100} = \\
 &= -\frac{2000/3}{1100/3} + \frac{1125}{275} + \frac{3600}{220} = -\frac{20}{11} + \frac{45}{11} + \frac{180}{11} = \frac{205}{11} = 18.64[V]
 \end{aligned}$$

Equivalente Thevenin

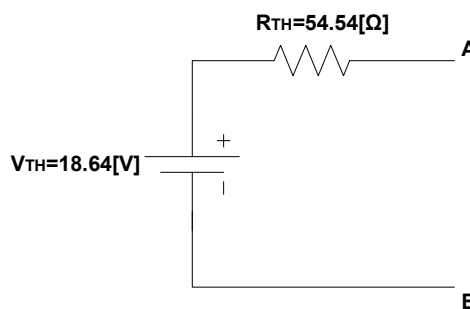


Equivalente Norton
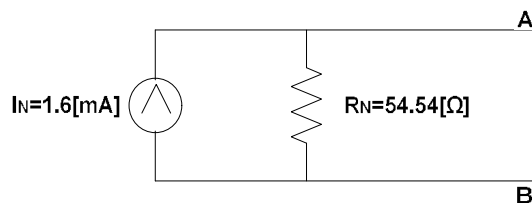
$$\begin{aligned}
 I_N &= \frac{V_{TH}}{R_{TH}} = \frac{18.64}{54.54} = 0.34[A] \\
 R_{TH} &= R_N = 54.54[\Omega]
 \end{aligned}$$



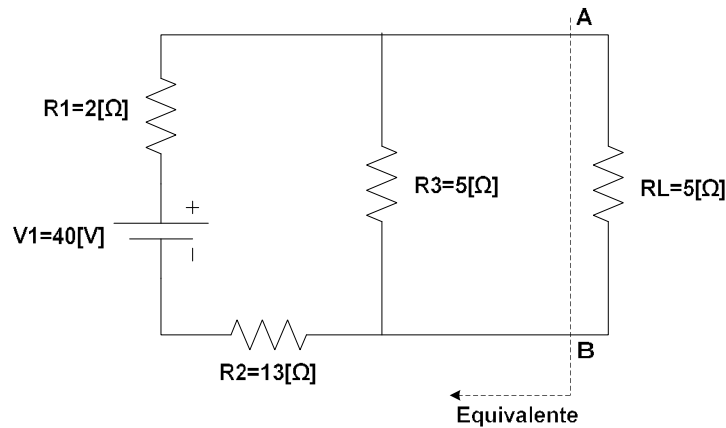
12. Problema

Calcular la corriente I_L cuando $R_L=5[\Omega]$ y $R_L=30[\Omega]$




Solución:

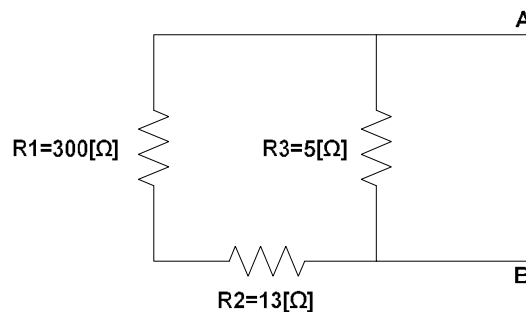Para determinar R_{TH} , se reducen todas las fuentes a cero reemplazándolas con un cortocircuito equivalente




$$R_{TH} = R3 // (R1 + R2) = \frac{R3(R1 + R2)}{R3 + (R1 + R2)} = \frac{5(13 + 2)}{5 + (13 + 2)} = \frac{75}{20} = 3.75[\Omega]$$

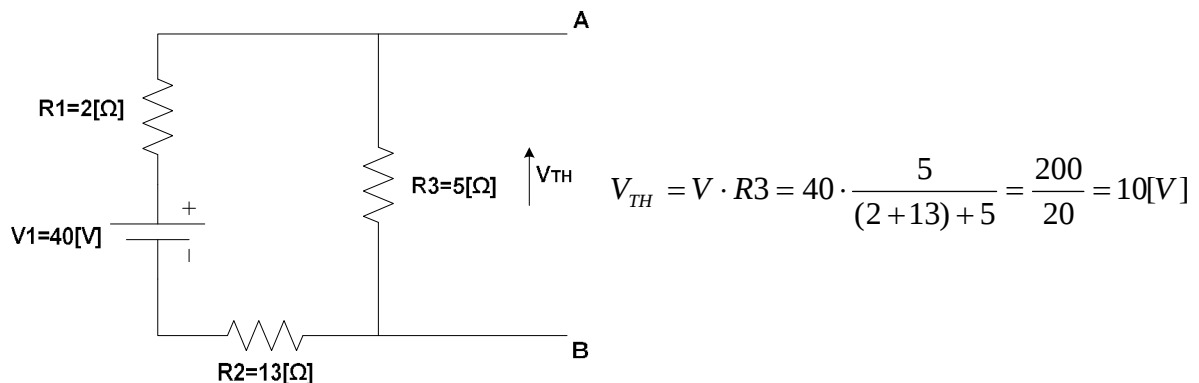Para determinar V_{TH} , se recoloca la fuentes y se determinan los voltajes de circuito abierto



Reconectar RL a los terminales A-B

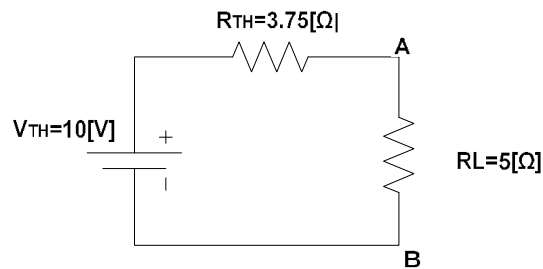


La corriente a través de RL es

$$I_L = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} = \frac{10}{3.75 + 5} = 1.143[A]$$

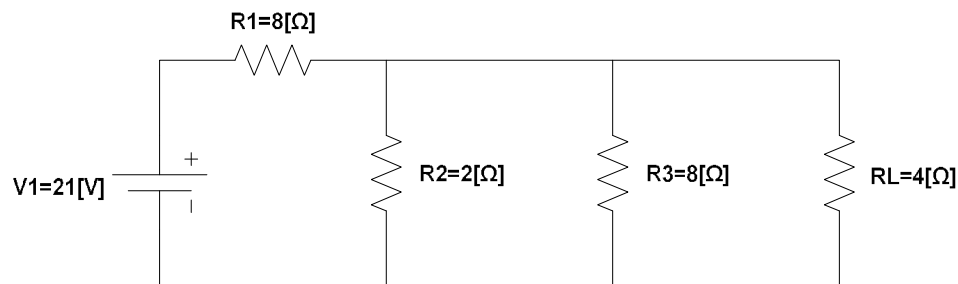
13. Problema

Encuentre la red de Thevenin para la porción de la red a la izquierda del resistor RL y determine IL




Solución:

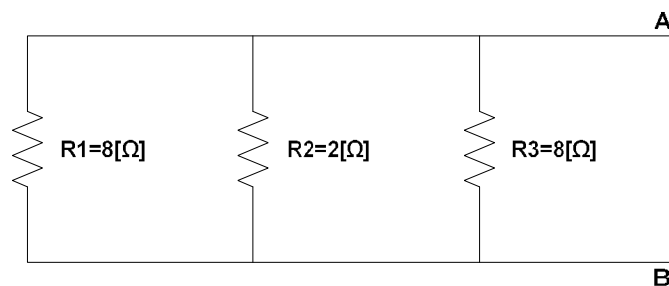1° anular la carga RL y anular la fuente de energía




$$R_{TH} = R1 // R2 // R3 = 8 // 2 // 8 = \frac{8 \cdot 2}{8 + 2} // 8 = \frac{16}{10} // 8 = 1.6 // 8 = \frac{1.6 \cdot 8}{1.6 + 8} = \frac{12.8}{9.6} = 1.33[\Omega]$$

2° buscar voltaje Thevenin

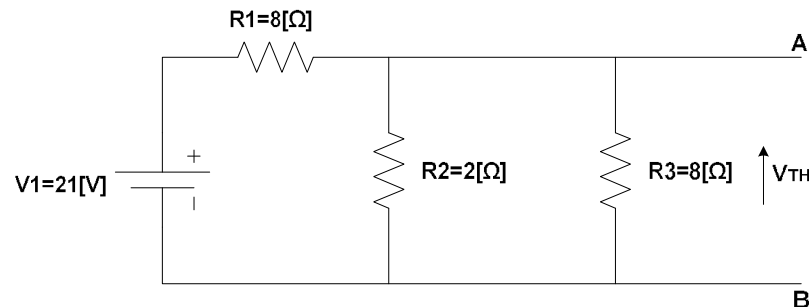

$$V_{TH} = 21 * \frac{8 // 2}{8 // 2 + 8} = 21 * \frac{16/10}{16/10 + 8} = 21 * \frac{1.6}{1.6 + 8} = \frac{33.6}{9.6} = 3.5[V]$$

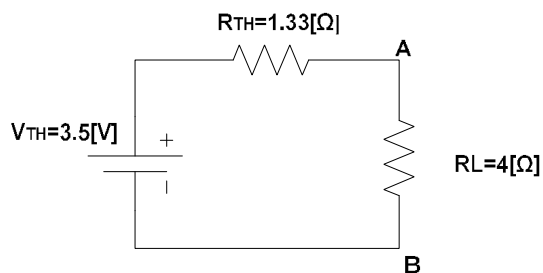3° cálculo de intensidad que circula por RL



$$I_L = \frac{3.5}{1.33 + 4} = \frac{3.5}{5.33} = 0.656A$$