



Transformador ideal

- Transformador con pérdidas en el hierro P_{Fe} y devanados ideales. Sin dispersión.

$$e_1 = v_1 = N_1 \frac{\partial \phi}{\partial t} = N_1 \frac{\partial [\phi_p \sin(\omega t)]}{\partial t} \quad V_1 = 4,44 f N_1 \phi_p \quad \longrightarrow \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$e_2 = v_2 = N_2 \frac{\partial \phi}{\partial t} = N_2 \frac{\partial [\phi_p \sin(\omega t)]}{\partial t} \quad V_2 = 4,44 f N_2 \phi_p$$

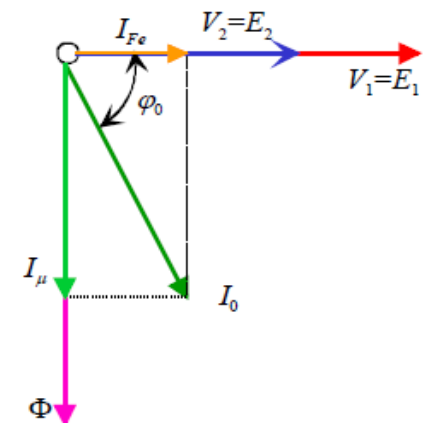
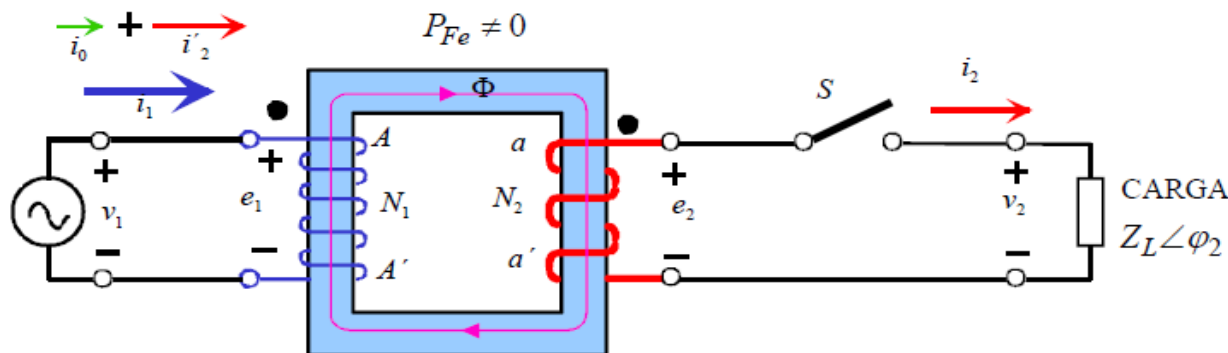
$$P_1 = V_1 \cdot I_1 = P_2 = V_2 \cdot I_2 \quad \longrightarrow \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$$



Transformador ideal con carga

- Se cierra S. Aparece una f.m.m. que tiende a desmagnetizar el núcleo.
- Terminales correspondientes.

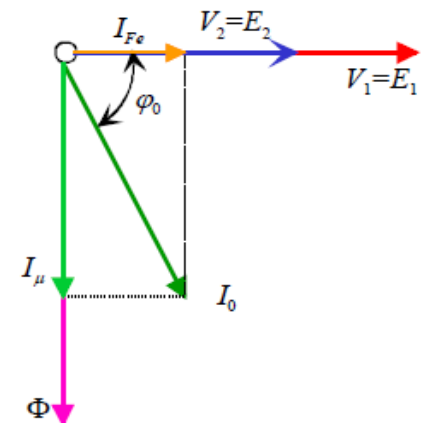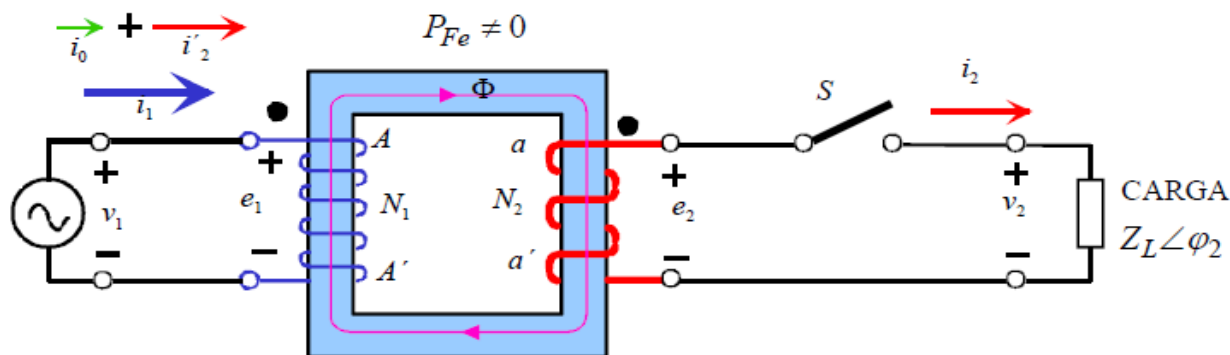
$$\mathcal{F}_2 = \frac{\mathcal{F}_2}{\mathcal{Z}_L} = \frac{E_2}{Z_L} \angle \varphi_2 \quad \Rightarrow \quad N_1 \cdot i_2' = N_2 \cdot i_2 \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} i_1 = i_0 + i_2' = i_0 + i_2 \frac{N_2}{N_1} \\ \mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_0 + \mathcal{F}_2' = \mathcal{F}_0 + \mathcal{F}_2 \frac{N_2}{N_1} \end{array} \right.$$



Transformador real

- Transformador con pérdidas en el hierro P_{Fe} , flujo de dispersión y resistencia en los devanados
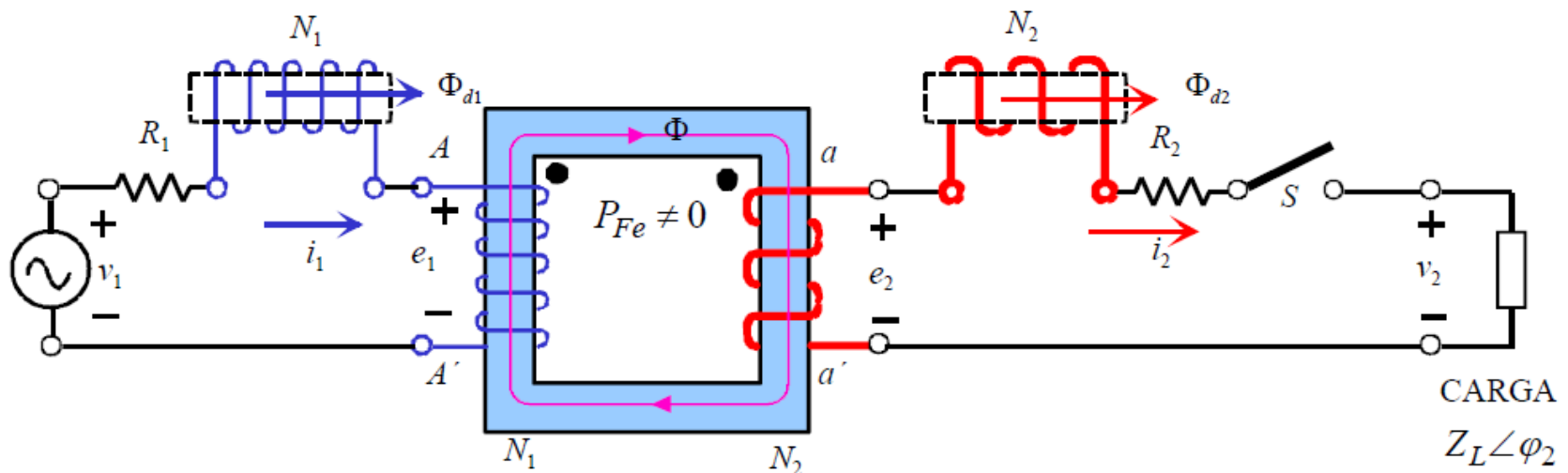
$$\begin{aligned}
 v_1 &= e_1 + R_1 i_1 + L_{d1} \frac{\partial i_1}{\partial t} \\
 v_2 &= e_2 + R_2 i_2 + L_{d2} \frac{\partial i_2}{\partial t}
 \end{aligned}
 \Rightarrow
 \begin{aligned}
 V_1 &\approx E_1 \\
 V_2 &\approx E_2
 \end{aligned}
 \Rightarrow
 \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$



Circuito equivalente exacto



- Circuito equivalente **del trafa** exacto reducido al primario

$$\begin{aligned}
 N_2' &= N_1 \\
 E_2' &= E_1 \\
 \frac{E_1}{E_2} &= \frac{N_1}{N_2}
 \end{aligned}
 \longrightarrow
 \begin{cases}
 E_2' = E_1 = \frac{N_1}{N_2} E_2 \\
 V_2' = \frac{N_1}{N_2} V_2
 \end{cases}$$

$$S_2 = V_2 \cdot I_2 = V_2' \cdot I_2' \longrightarrow I_2' = \frac{N_2}{N_1} I_2$$

$$R_2 \cdot I_2^2 = R_2' \cdot I_2'^2 \longrightarrow R_2' = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 R_2$$
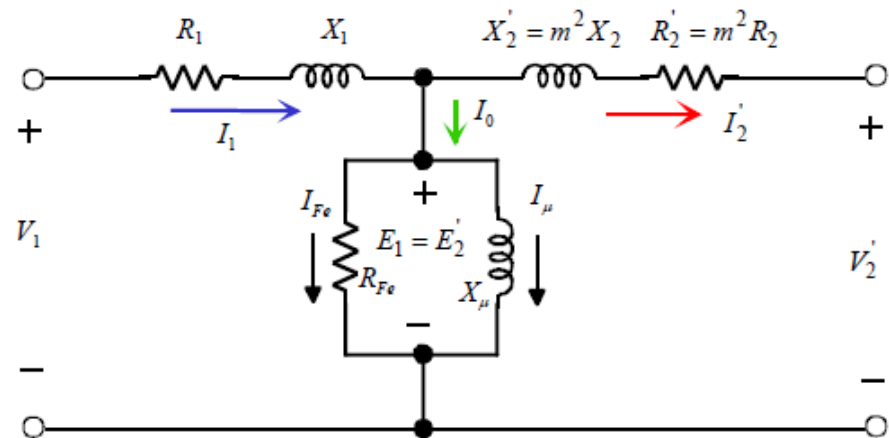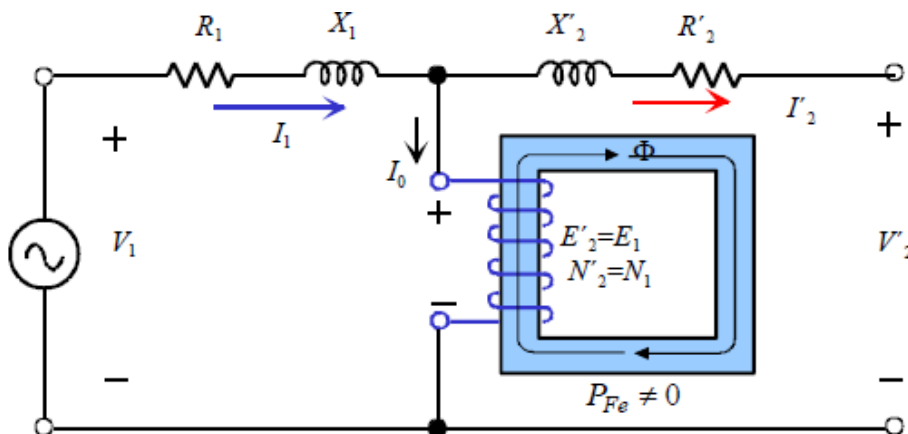
$$X_2 \cdot I_2^2 = X_2' \cdot I_2'^2 \longrightarrow X_2' = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 X_2$$




Circuito equivalente aproximado

- Circuito equivalente aproximado reducido al primario.
Errores aceptables y mayor simplicidad de cálculo

$$R_{cc} = R_1 + R_2'$$


$$X_{cc} = X_1 + X_2'$$

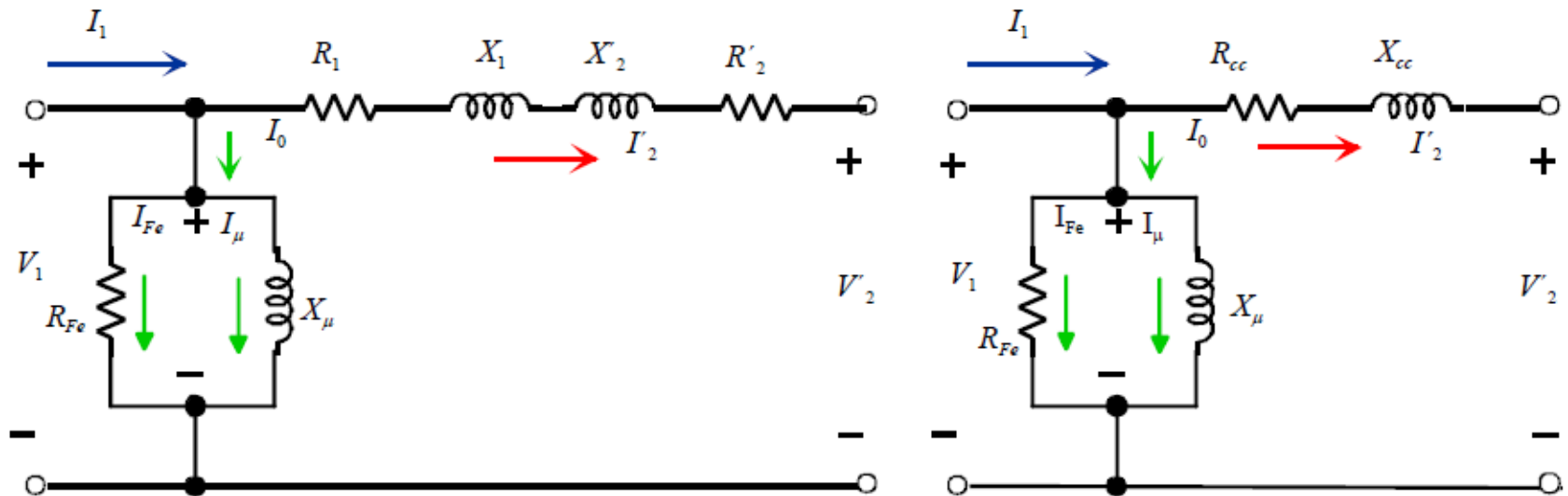

Ensayo de vacío



- La potencia absorbida en vacío coincide aprox. con las pérdidas en el hierro o núcleo.
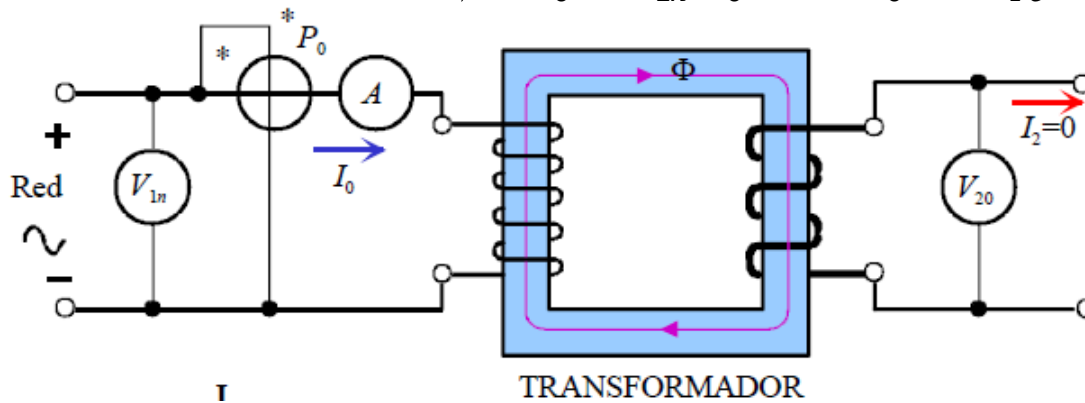
$$R_1 \cdot I_0^2 \approx 0 \quad \Rightarrow \quad P_0 = V_{1n} \cdot I_0 \cdot \cos(\varphi_0) = P_{Fe}$$



$$I_{Fe} = I_0 \cdot \cos(\varphi_0) \quad \Rightarrow \quad R_{Fe} = \frac{V_{1n}}{I_{Fe}}$$

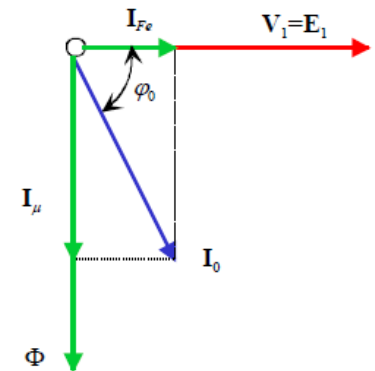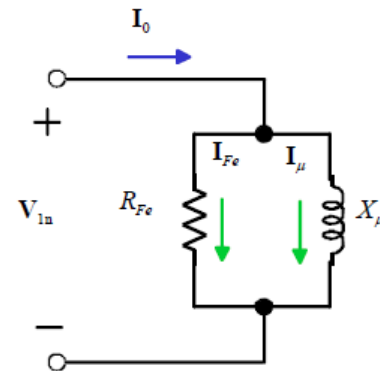
$$I_{\mu} = I_0 \cdot \sin(\varphi_0) \quad \Rightarrow \quad X_{\mu} = \frac{V_{1n}}{I_{\mu}}$$



Ensayo de cortocircuito

- La potencia absorbida en cortocircuito coincide aprox. con las pérdidas en el cobre (devanados)
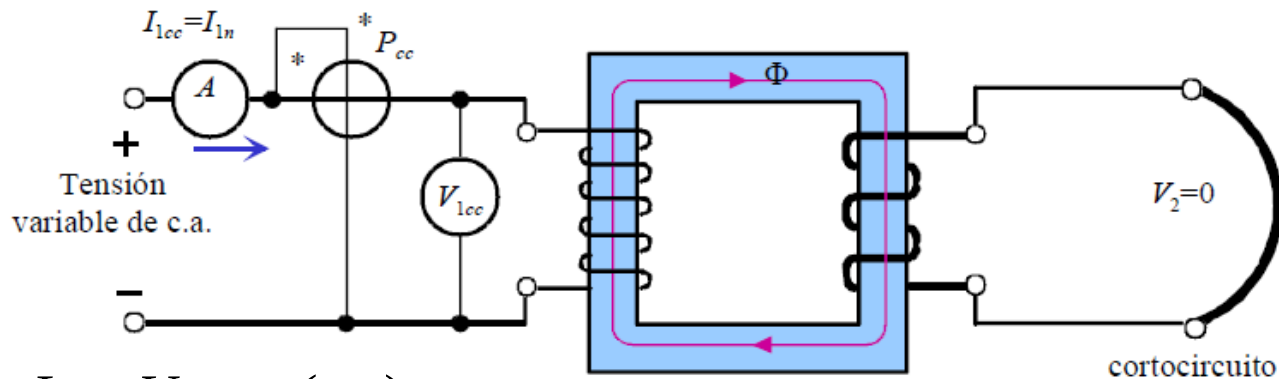
$$I_{cc} = I_{1n} \gg I_0 \quad \longrightarrow \quad P_{cc} = V_{1cc} \cdot I_{1n} \cdot \cos(\varphi_{cc})$$



$$V_{Rcc} = R_{cc} \cdot I_{1n} = V_{1cc} \cos(\varphi_{cc})$$

$$\longrightarrow R_{cc} = \frac{V_{1cc}}{I_{1n}} \cos(\varphi_{cc})$$

$$V_{Xcc} = X_{cc} \cdot I_{1n} = V_{1cc} \sin(\varphi_{cc})$$

$$\longrightarrow X_{cc} = \frac{V_{1cc}}{I_{1n}} \sin(\varphi_{cc})$$

TRANSFORMADOR

